

# PROVA FINALE DI RETI LOGICHE

Andrea Bricchi 10660408

Eliahu Cohen 10704321

*1 Aprile 2023*

# 1. INTRODUZIONE

## 1.1 Descrizione del Progetto

L'obiettivo del progetto è di scrivere un programma in linguaggio VHDL che prende in ingresso prima 2 bit di intestazione, i quali identificano il canale d'uscita ( $Z0, Z1, Z2, Z3$ ) del componente, e successivamente N bit di indirizzo della memoria che contengono il messaggio, quest'ultimo di 8 bit, che verrà poi stampato sul canale d'uscita definito dai 2 bit di intestazione. L'indirizzo di memoria può variare da 0 fino a 16 bit e, in caso abbia lunghezza inferiore a 16, questo viene esteso con '0' sui bit più significativi. Per fare un esempio:

N = 16 : 1010111000110011 -> 1010111000110011

N = 9 : 111000011 -> 0000000111000011

## 1.2 Interfaccia del Componente

Il componente da descrivere ha la seguente interfaccia:

```
entity project_reti_logiche is
    port(
        i_clk      : in std_logic;
        i_rst      : in std_logic;
        i_start     : in std_logic;
        i_w         : in std_logic;

        o_z0        : out std_logic_vector(7 downto 0);
        o_z1        : out std_logic_vector(7 downto 0);
        o_z2        : out std_logic_vector(7 downto 0);
        o_z3        : out std_logic_vector(7 downto 0);
        o_done      : out std_logic;

        o_mem_address : out std_logic_vector(15 downto 0);
        i_mem_data    : in std_logic_vector(7 downto 0);
        o_mem_we      : out std_logic;
        o_mem_en      : out std_logic
    );
end project_reti_logiche;
```

In particolare:

- $i\_clk$  è il segnale di CLOCK in ingresso generato dal Test Bench;
- $i\_rst$  è il segnale di RESET che inizializza la macchina pronta per ricevere il primo segnale di START;
- $i\_start$  è il segnale di START generato dal Test Bench;
- $i\_w$  è il segnale W precedentemente descritto e generato dal Test Bench;

- $o_{z0}, o_{z1}, o_{z2}, o_{z3}$  sono i quattro canali di uscita;
- $o_{done}$  è il segnale di uscita che comunica la fine dell'elaborazione;
- $o_{mem\_addr}$  è il segnale (vettore) di uscita che manda l'indirizzo alla memoria;
- $i_{mem\_data}$  è il segnale (vettore) che arriva dalla memoria in seguito ad una richiesta di lettura;
- $o_{mem\_en}$  è il segnale di ENABLE da dover mandare alla memoria per poter comunicare (sia in lettura che in scrittura);
- $o_{mem\_we}$  è il segnale di WRITE ENABLE da dover mandare alla memoria (=1) per poter scriverci. Per leggere da memoria esso deve essere 0.

## 2. ARCHITETTURA

### 2.1 Modello della FSM

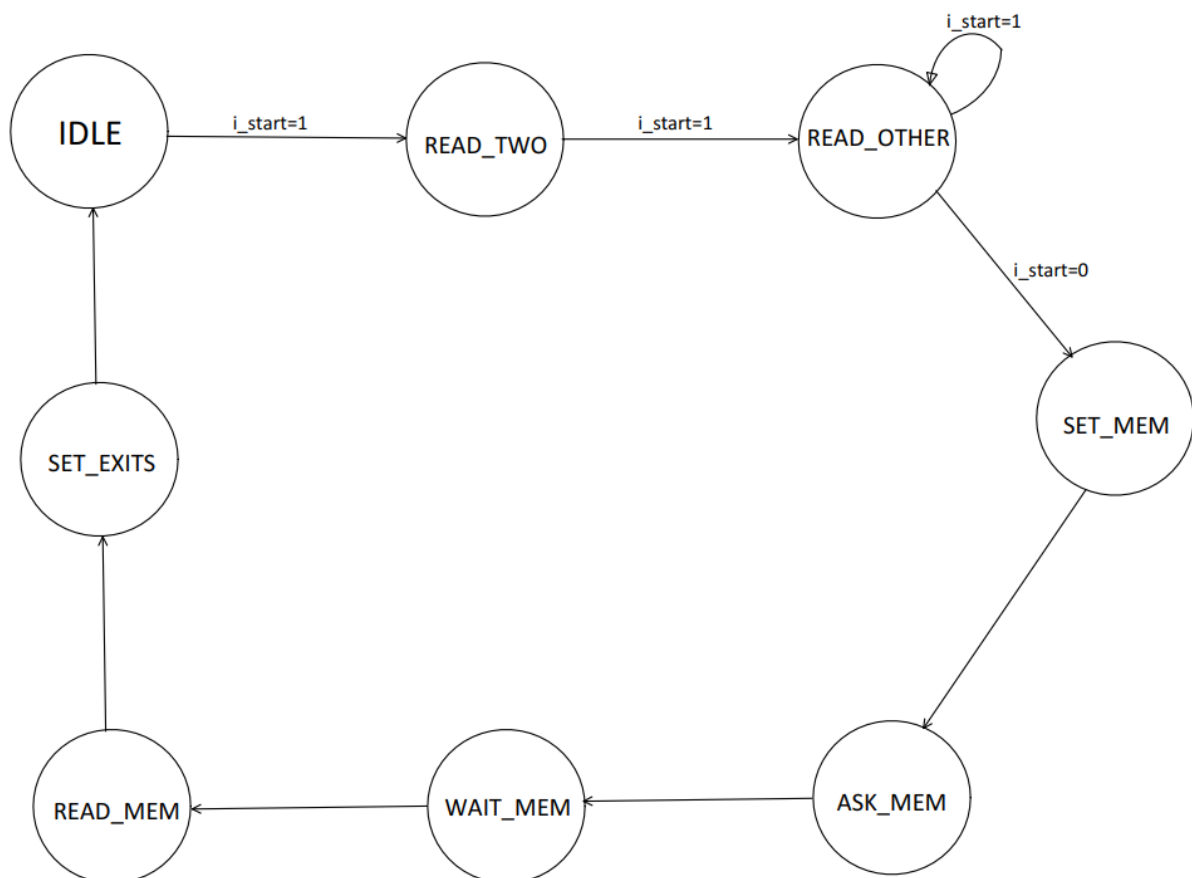


Fig. 1: Modello della FSM.

La FSM è composta da un ciclo unico che include la fase di lettura iniziale e la fase di scrittura finale, infine essa torna allo stato iniziale per prepararsi così ad un'eventuale nuova lettura.

## 2.2 Descrizione degli Stati

La macchina a stati è composta da 8 stati (*IDLE*, *READ\_TWO*, *READ\_OTHER*, *SET\_MEM*, *ASK\_MEM*, *WAIT\_MEM*, *READ\_MEM* e *SET\_EXITS*), nel dettaglio:

- *IDLE*: stato iniziale in cui vengono inizializzate le variabili, nel momento in cui  $i\_start = 1$  viene salvato il primo bit di intestazione nel segnale *uscita*.
- *READ\_TWO*: stato in cui viene letto e salvato il secondo bit di intestazione nel segnale *uscita*.
- *READ\_OTHER*: stato in cui, mentre  $i\_start = 1$ , vengono letti e successivamente salvati gli N bit dell'indirizzo di memoria nel segnale *indirizz*. Quando invece  $i\_start = 0$  la macchina passa allo stato successivo.
- *SET\_MEM*: stato in cui viene letto e successivamente salvato l'indirizzo di memoria nella variabile *o\_mem\_addr* che verrà poi passato alla memoria.
- *ASK\_MEM*: stato in cui la macchina attende il segnale  $o\_mem\_en = 1$  per passare l'indirizzo di memoria alla memoria.
- *WAIT\_MEM*: stato di attesa, della durata di un ciclo di clock, in cui l'FSM attende che la memoria riceva correttamente l'indirizzo di memoria.
- *READ\_MEM*: stato in cui viene letto il dato dalla memoria e settato sull'uscita corretta.
- *SET\_EXITS*: stato in cui vengono settati i dati salvati precedentemente sulle rispettive uscite e poi successivamente stampati a schermo.
- La macchina è pilotata dal segnale di clock  $i\_clk$  e dal segnale di reset  $i\_rst$  e ogni azione di questa viene eseguita ogni volta che si verifica un fronte di salita del segnale di clock. L'FSM inoltre utilizza il segnale  $i\_start$  per determinare l'inizio della fase di lettura e il segnale  $i\_w$  per leggere i dati ricevuti in input. Alla fine del processo di lettura, l'FSM imposta il segnale  $o\_done = 1$  per indicare la fase di scrittura, dalla durata di un ciclo di clock, sulle uscite dei rispettivi dati precedentemente salvati.

## 2.3 Scelte Progettuali

La macchina è stata creata implementando una architettura di tipo behavioural a processo singolo. Ogni stato è determinato dalla variabile *curr\_state* di tipo S e il cambiamento di questo avviene sempre in corrispondenza del fronte di salita del ciclo di clock e con segnale di reset  $i\_rst = 0$ ; se invece  $i\_rst = 1$  la FSM torna nello stato di *IDLE* e resetta tutti i segnali. Si è scelto di utilizzare dei segnali di supporto per alcune operazioni, nel dettaglio:

- *last\_z0*, *last\_z1*, *last\_z2*, *last\_z3*: segnali che contengono i dati salvati precedentemente sulle uscite del componente;
- *indirizz*: segnale su cui vengono salvati gli N bit passati in input in fase di lettura;
- *uscita*: segnale su cui vengono salvati i 2 bit di intestazione letti in input in fase di lettura;

## 2.4 Ottimizzazione

Il codice è stato implementato in modo da ottimizzare il tempo di esecuzione del programma usando il numero minore di stati possibile. Si è cercato inoltre di assegnare a ogni stato parti specifiche di entrambe le fasi di lettura e scrittura, aggiungendo anche uno stato ausiliario *WAIT\_MEM* che permettesse una corretta esecuzione del processo senza perdere dati durante la sua esecuzione.

## 3. Risultati Sperimentali

### 3.1 Sintesi

Il componente è sintetizzabile ed è il seguente:

 


Fig. 2: Schema componente sintetizzato.

I risultati del report di utilizzo:

 


Fig. 3: Risultati del report.

## 3.2 Simulazioni

Per verificare il corretto funzionamento del componente sono stati effettuati vari casi di test, tutti terminati con esito positivo sia in pre-sintesi che in post-sintesi. Ecco un elenco dei test eseguiti:

- Test Completi

In questi test viene verificato il corretto funzionamento del componente nel caso più generale. In fig. 4 e fig. 5 vengono illustrati due test creati da noi, mentre in fig. 6 viene illustrato il test reso a disposizione dal professore.

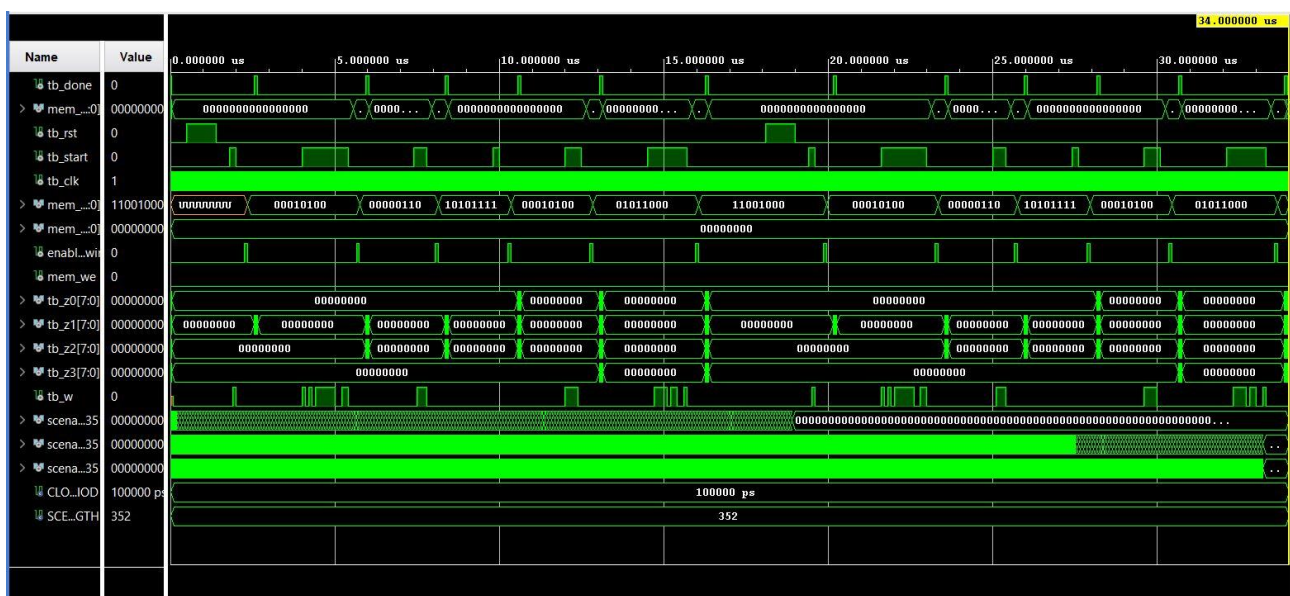


Fig. 4: Test completo 1.

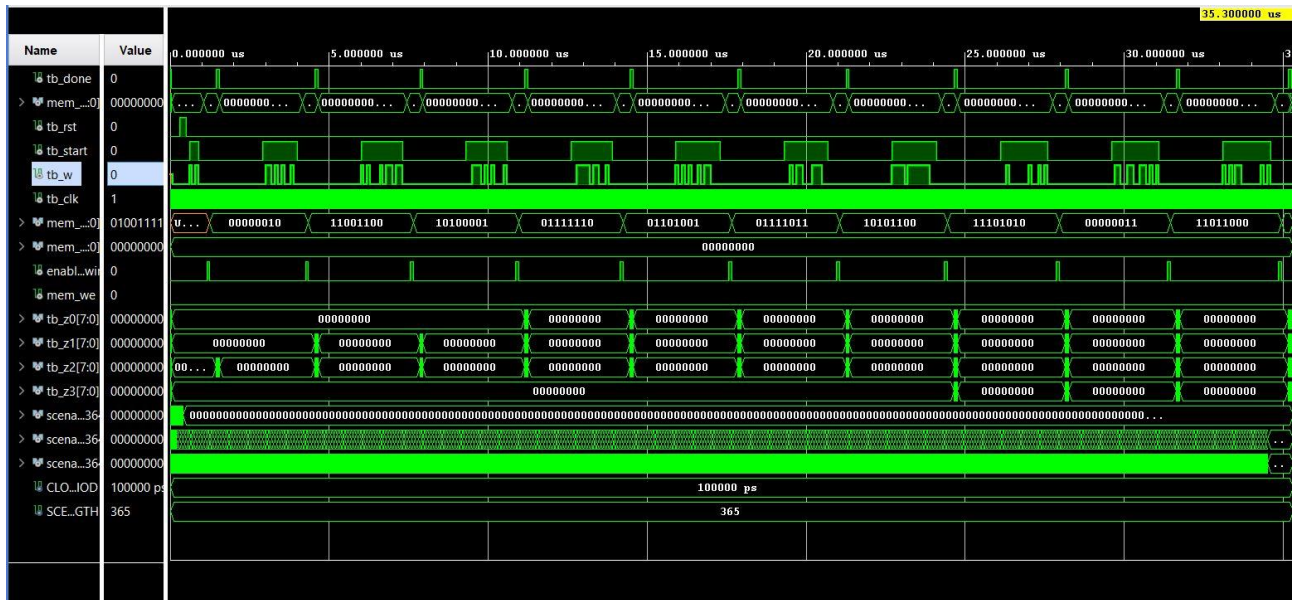


Fig. 5: Test completo 2.

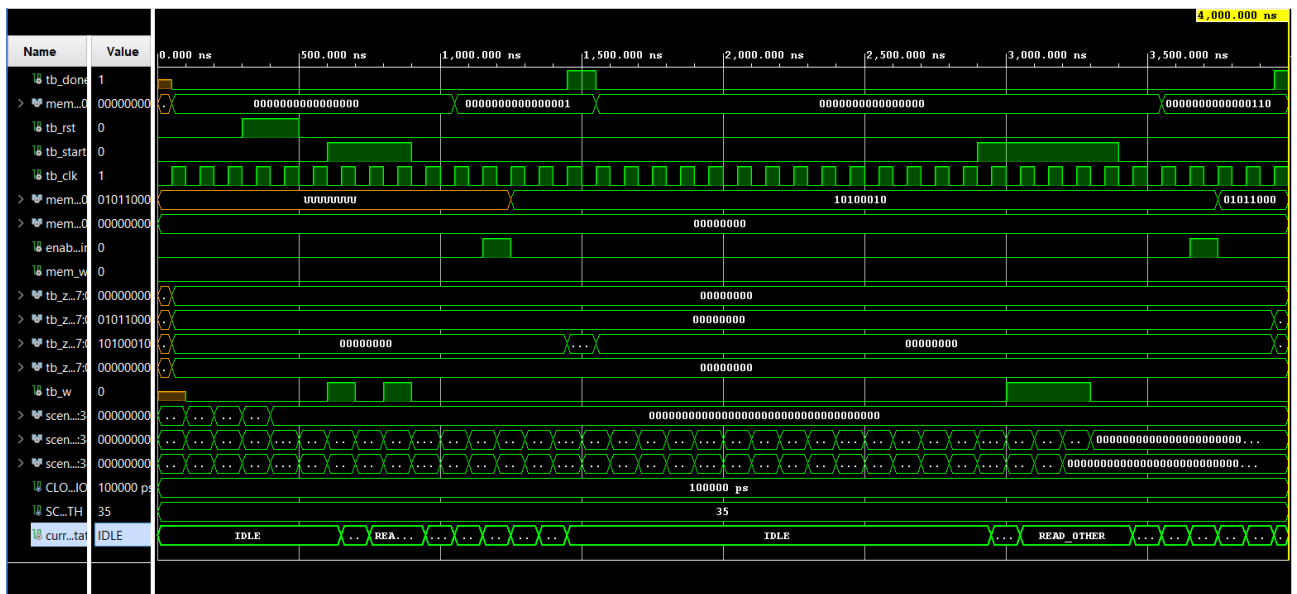


Fig. 6: Test fornito dal professore.

- Reset durante lo Start

In questo test è stato attivato il segnale di reset mentre il segnale di start è alto.

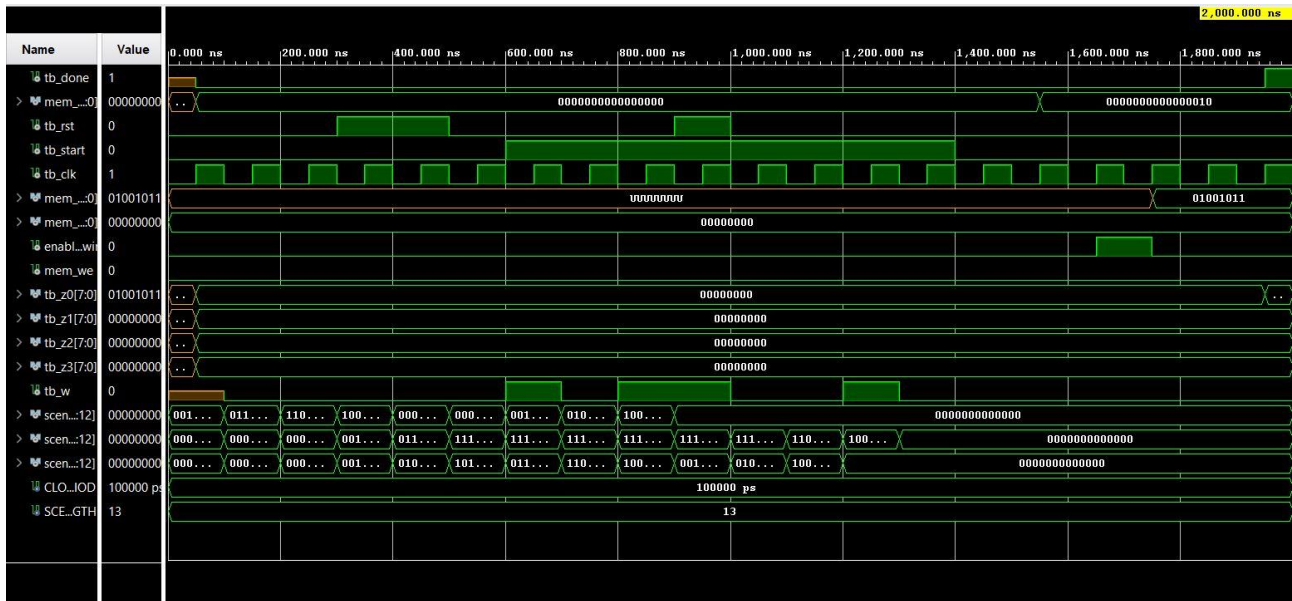


Fig. 7: Test Reset durante il segnale di Start.

- Reset nello stato ASK MEM

In questo test è stato attivato il segnale di reset mentre la FSM è nello stato ASK MEM.

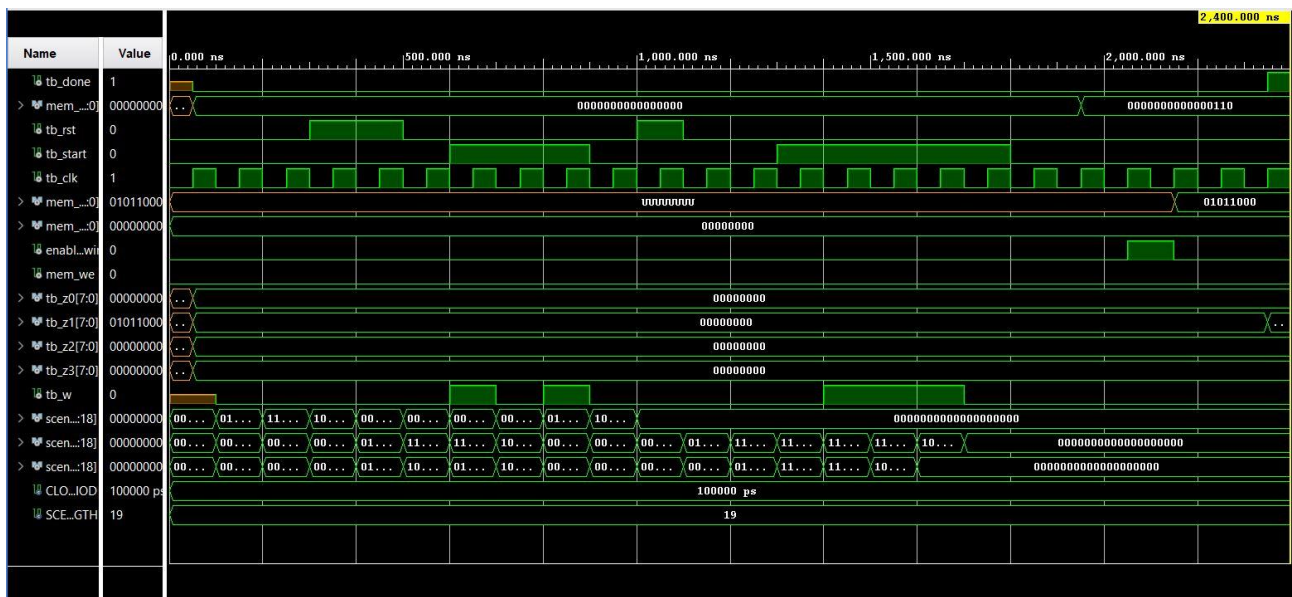


Fig. 8: Test Reset nello stato ASK MEM.



- Reset nello stato *READ MEM*

In questo test è stato attivato il segnale di reset mentre la FSM è nello stato *READ MEM*.

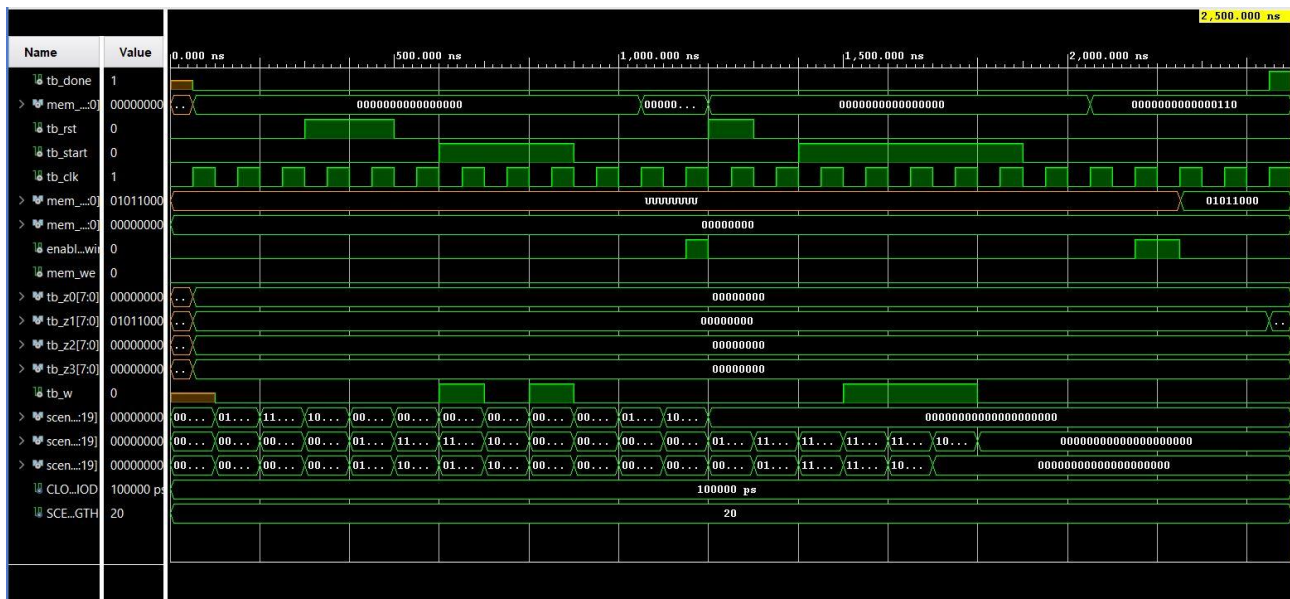


Fig. 9: Test Reset nello stato *READ MEM*.

- Reset dopo il segnale di Start

In questo test è stato attivato il segnale di reset dopo che il segnale di Start è passato da alto a basso.

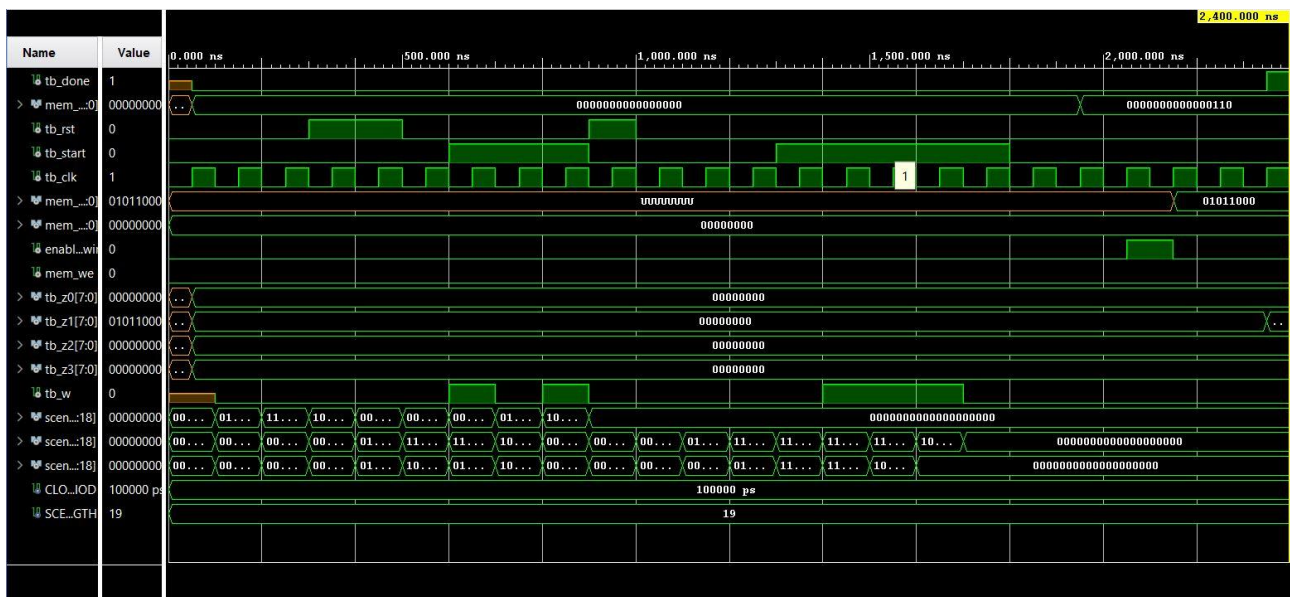


Fig. 10: Test Reset dopo il segnale di Start

## 4. CONCLUSIONI

In conclusione, si ritiene eseguita correttamente l'implementazione dell'algoritmo descritto nelle specifiche, in quanto il risultato è un componente sintetizzabile e simulabile in post-sintesi utilizzando 44 *Look Up Tables* (utilization del 0.03%) e 103 *Flip Flop* (utilization del 0.04%), tramite una FSM a 8 stati.